

Circuits numériques synchrones et synthèse des automates

version 1.0


Plan

- **Opérateurs combinatoires**
- **Circuits numériques synchrones**
- **Éléments mémorisants**
- **Modèle des automates synchrones**
- **Synthèse des automates**

Opérateur combinatoire : Additionneur 4 bits

$$A = \sum a_i * 2^i = a_3 * 2^3 + a_2 * 2^2 + a_1 * 2^1 + a_0 * 2^0$$
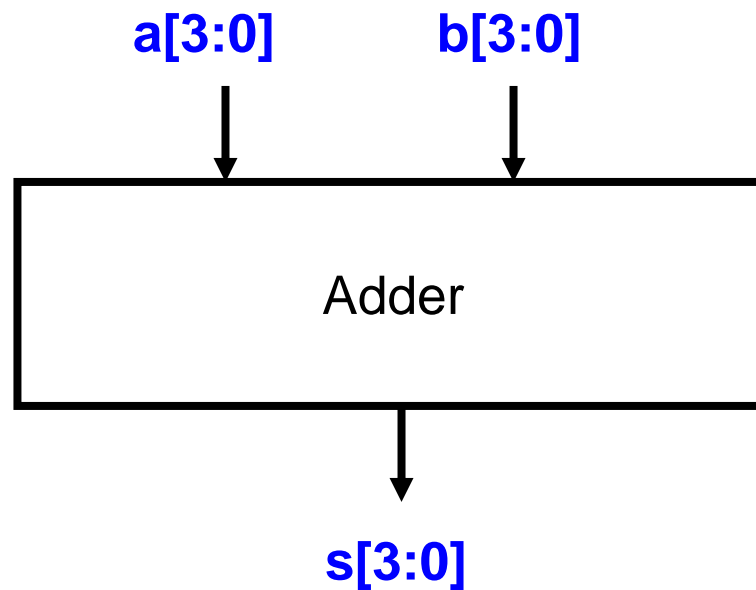
$$B = \sum b_i * 2^i = b_3 * 2^3 + b_2 * 2^2 + b_1 * 2^1 + b_0 * 2^0$$



Additionneur 1 bit

$$\begin{array}{r} a_i \\ + b_i \\ + c_i \\ \hline r_i \quad s_i \end{array}$$

La somme de trois bits de même poids numérique peut prendre trois valeurs : 0 , 1 , 2 , 3

Cette somme peut se recoder sur deux bits r_i et s_i

(r_i a un poids numérique double de s_i)


a_i	b_i	c_i	r_i	s_i
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

Table de vérité

Schéma possible pour l'additionneur 1 bit


$$s_i = a_i \text{ xor } b_i \text{ xor } c_i$$
 
$$r_i = (a_i \text{ and } b_i) \text{ or } (b_i \text{ and } c_i) \text{ or } (a_i \text{ and } c_i)$$




Opérateur combinatoire : Multiplexeur 4 bits

 Un multiplexeur permet de sélectionner une donnée parmi 2



Pour tous les bits x_i : $x_i = (sel \text{ and } a_i) \text{ or } ((\text{not } sel) \text{ and } b_i)$


Schéma possible de multiplexeur 1 bit

 

$$x_i = (sel \text{ and } a_i) \text{ or } ((\text{not } sel) \text{ and } b_i)$$

Temps de propagation


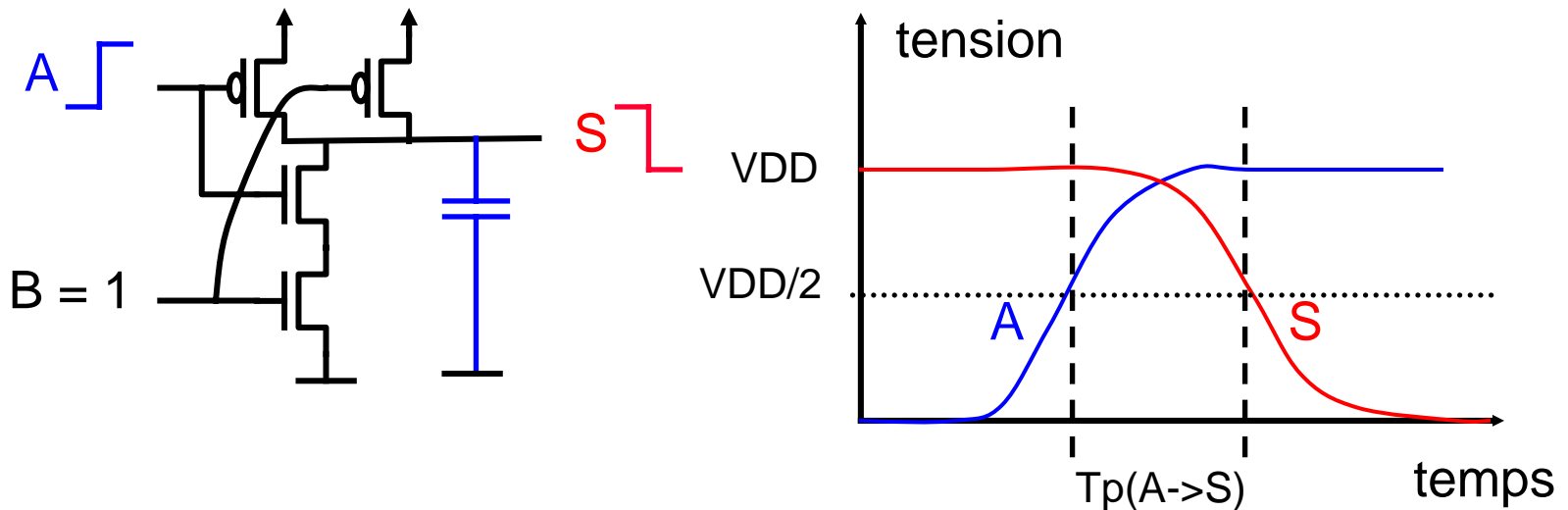
Les portes logiques sont caractérisées par des temps de propagation : un événement sur une entrée peut créer un événement sur la sortie après un temps $T_p(A \rightarrow S)$



Le temps de propagation dépend de la capacité de charge et de la puissance de la porte.


Propagation des événements

  Un opérateur combinatoire est une structure **orientée** :
Les événements se propagent des entrées vers les sorties !



=> Il ne doit pas y avoir de rebouclage dans un bloc combinatoire

Chaîne longue additionneur 4 bits

 

La chaîne longue traverse 6 portes « nand » et une porte « xor »

Graphe de causalité

- Les **nœuds** représentent les événements sur les signaux
- Les **arcs** représentent les relations de causalité entre événements


 


Schéma en portes logiques
(opérateur combinatoire)

 


Graphe de causalité
(orienté et acyclique)


Plan

- **Opérateurs combinatoires**
- **Circuits numériques synchrones**
- **Éléments mémorisants**
- **Modèle des automates synchrones**
- **Synthèse des automates**

Circuits numériques synchrones

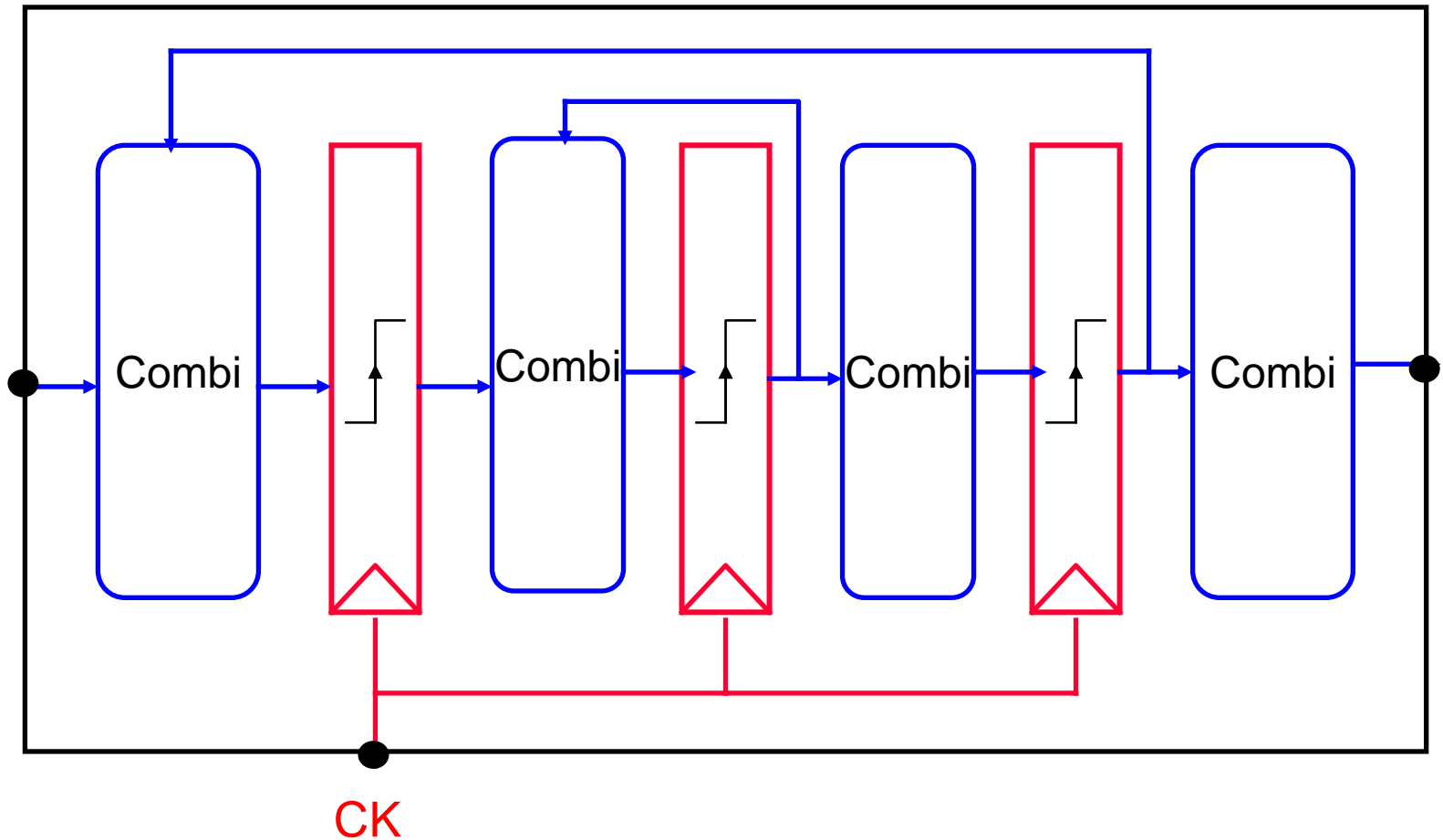


Le rôle stabilisateur des registres

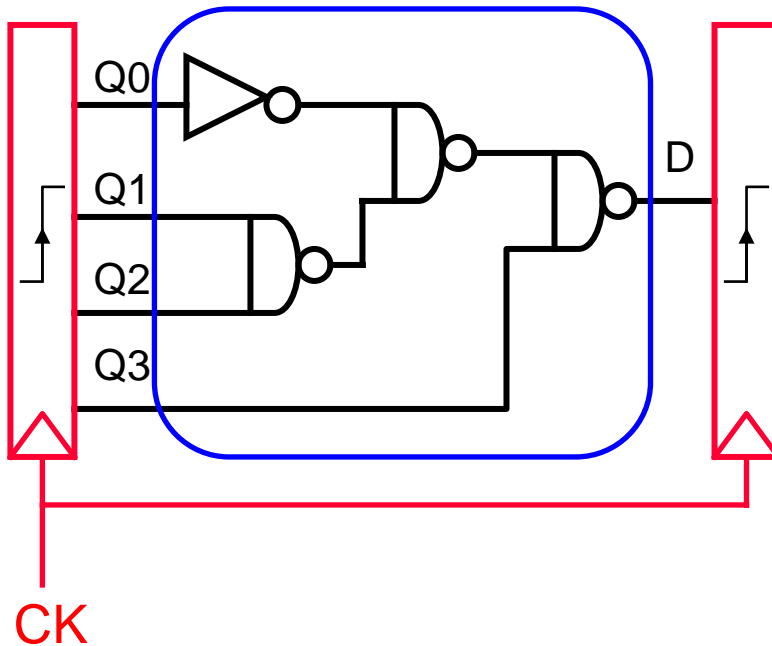


Dans l'opérateur combinatoire, les temps de propagation entre les signaux Q1, Q2, Q3, Q4 et le signal D sont très différents

 - Les signaux de sortie des registres (Qi) sont stables pendant tout le cycle
- Les signaux d'entrée des registres ne doivent être stables qu'au moment du front montant de CK.



Le skew

 


Le signal de synchronisation CK est une abstraction.

Le réseau physique de distribution du signal CK n'est pas parfait : les résistances et capacités intrinsèques des fils, ainsi que les amplificateurs intermédiaires introduisent des déphasages entre les signaux Ck_i qui parviennent aux registres.

Définition : le skew est un majorant de la valeur absolue du déphasage entre deux signaux d'horloge Ck_i et Ck_j

Chaînes longues

 


Pour qu'un circuit numérique synchrone fonctionne correctement, il faut que le temps de propagation de la chaîne combinatoire la plus longue T_{pmax} entre deux registres soit inférieur au temps de cycle TC .

Il faut tenir compte du temps d'accès T_a et du temps de pré-établissement T_{su} des registres, ainsi que du « skew »

Tout opérateur combinatoire doit respecter la condition suivante :

$$T_a(CK \rightarrow Q_i) + T_{pmax}(Q_i \rightarrow D) + T_{su}(D \rightarrow CK_j) < TC - skew$$

Chaînes courtes

 

Un dysfonctionnement de type « chaîne courte » se produit lorsque le temps de propagation minimal entre deux registres est plus court que le déphasage entre les deux signaux d'horloge (skew).

Il faut ici également tenir compte du temps d'accès T_a du registre source et du temps de maintien T_h du registre destination.

Tout opérateur combinatoire doit respecter la condition suivante :

$$T_a(\text{CK} \rightarrow \text{Q}) + T_{p\min}(\text{Q} \rightarrow \text{D}) > T_h(\text{D} \rightarrow \text{CK}_j + \text{skew})$$

Le triple rôle des registres

Les registres ont une triple fonction :


- **Mémorisation** : stocker une valeur qui sera utilisée plus tard. Ceci impose que l'écriture dans les registres soit conditionnelle.
- **Synchronisation** : assurer que toutes les données d'un même opérateur combinatoire sont simultanément disponibles
- **Stabilisation** : garantir que les signaux d'entrée des opérateurs combinatoires sont stables pendant toute la durée du cycle.

Plan

- Principe des circuits numériques synchrones
- Opérateurs combinatoires
- **Éléments mémorisants**
- Modèle des automates synchrones
- Synthèse des automates

Bi-stable

 Tout dispositif de mémorisation statique (durée de mémorisation illimitée) contient une structure rebouclée possédant deux états stables.




$$NQ = \text{not } Q$$

$$Q = \text{not } NQ$$

Les deux états sont :

- $Q = 0 / NQ = 1$
- $Q = 1 / NQ = 0$


Bascule R/S

 

R	S	Q	NQ	
1	1	Q_{-1}	NQ_{-1}	Mémorisation
0	1	1	0	Écriture d'un 1
1	0	0	1	Écriture d'un 0
0	0	1	1	Inutilisé

Une « bascule » R/S est un bistable inscriptible

Définition du Latch

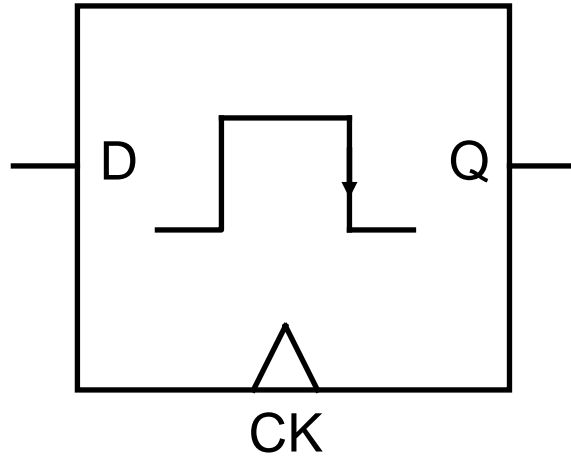

Un latch est un
« demi-registre »

CK	Q	
0	Q ₋₁	Mémorisation
1	D	Transparence


 


Schéma possible d'un latch


 


CK	Q	
0	Q_{-1}	Mémorisation
1	D	Transparence


Définition de la bascule D (D flip-flop)

Une bascule D permet de « mémoriser » 1 bit

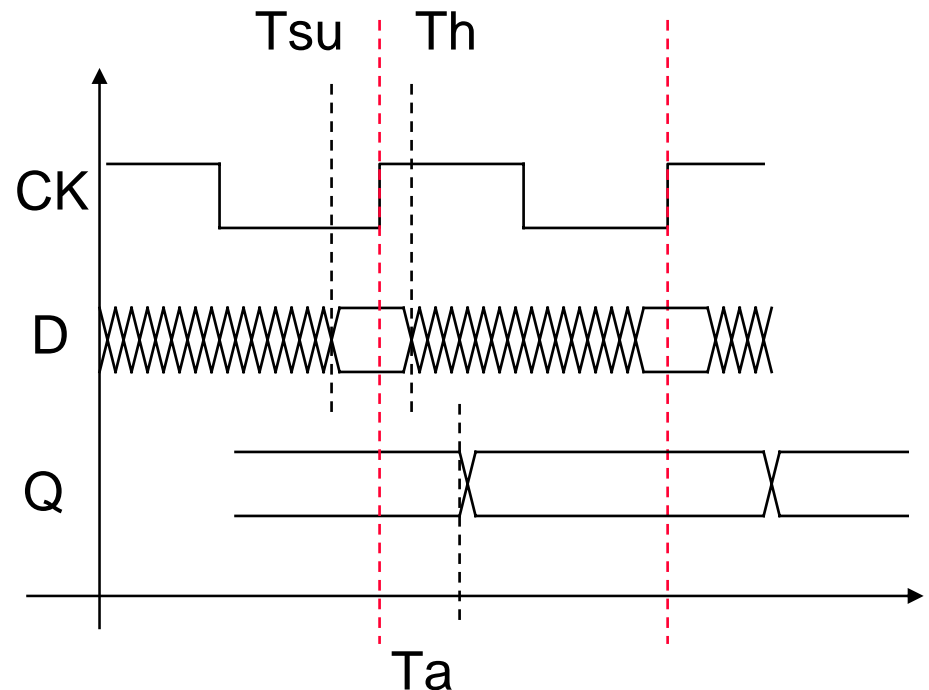 - L'écriture d'une nouvelle valeur a lieu lors du front montant du signal CK
- L'entrée D doit être stable un peu avant (T_{su}) et un peu après (T_h) le front
- La sortie Q change de valeur au plus une fois par cycle après le front (T_a)




Réalisation d'une Bascule D

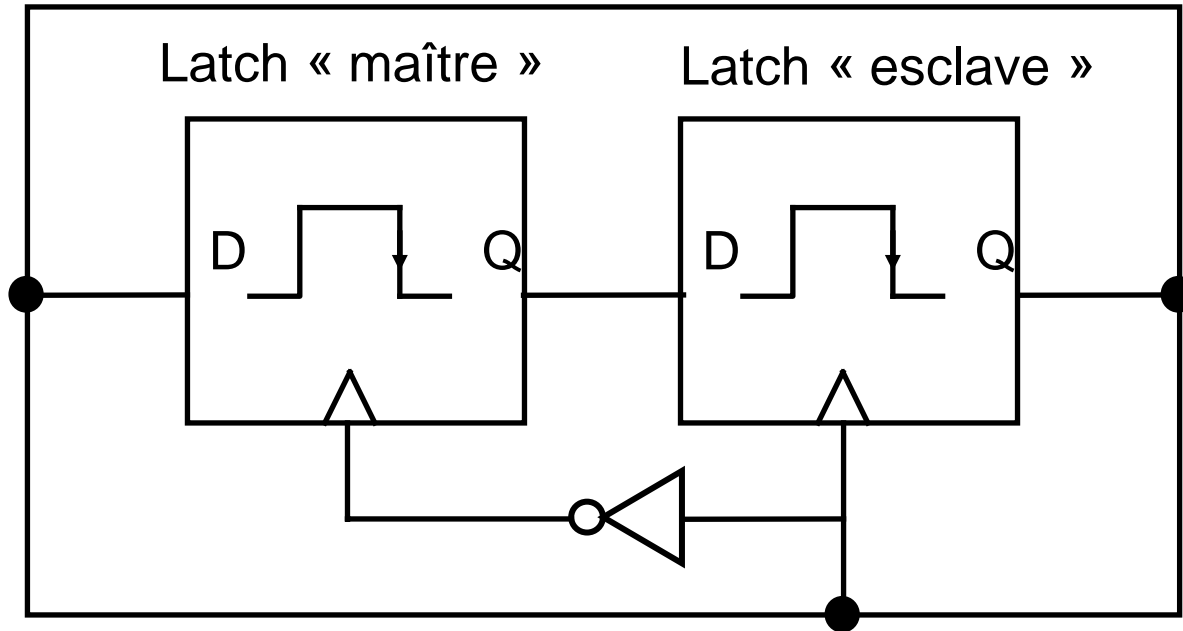

On réalise une bascule D à échantillonnage sur front en utilisant deux latches en série.

Écriture conditionnelle

 


Lorsque le signal d'autorisation d'écriture vaut 0, on re-écrit la valeur déjà pstockée dans le registre.

Plan

- Principe des circuits numériques synchrones
- Opérateurs combinatoires
- Réalisation des éléments mémorisants
- **Modèle des automates synchrones**
- Synthèse des automates

Automates d'états synchrones

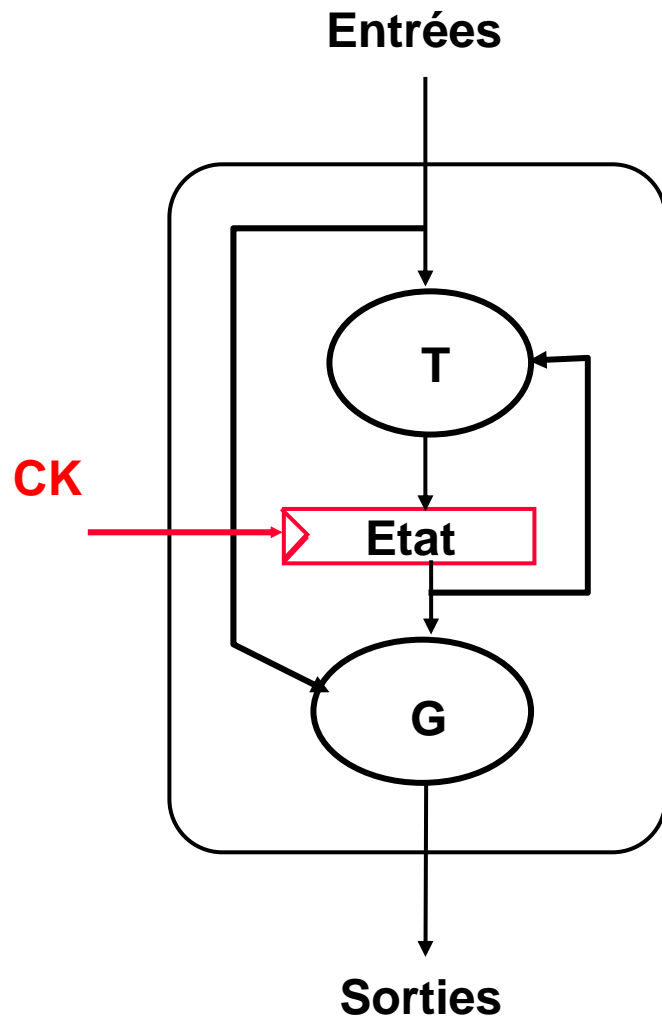

Tout système numérique synchrone peut être modélisé par un automate :


Fonction de transition :

$$\text{NextEtat} \leftarrow T(\text{Etat}, \text{Entrées})$$

Fonction de génération :

$$\text{Sorties} \leftarrow G(\text{Etat}, \text{Entrées})$$

Automates d'états synchrones

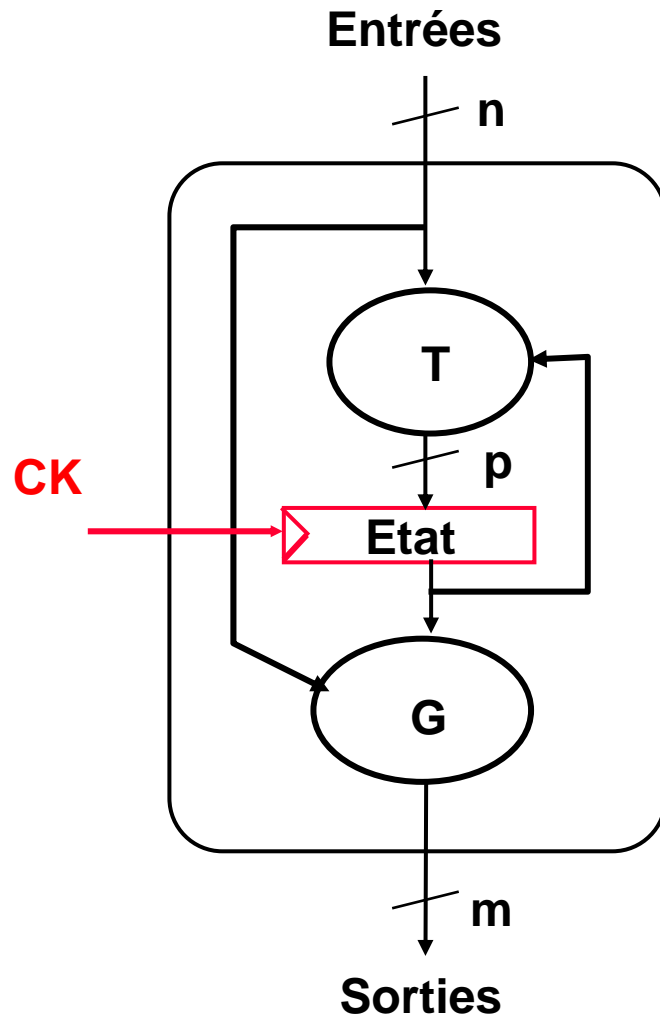

Si on a :

- n bits d'entrée E_i
- m bits de sortie S_j
- p bits mémorisés R_k

Il faut définir :


- p fonctions booléennes dépendant de $(n+p)$ variables pour la transition

$$NR_k = T_k(E_i, R_k)$$

- m fonctions booléennes dépendant de $(n+p)$ variables la génération


$$S_j = \Gamma_j(E_i, R_k)$$

Automates de Moore et de Mealy

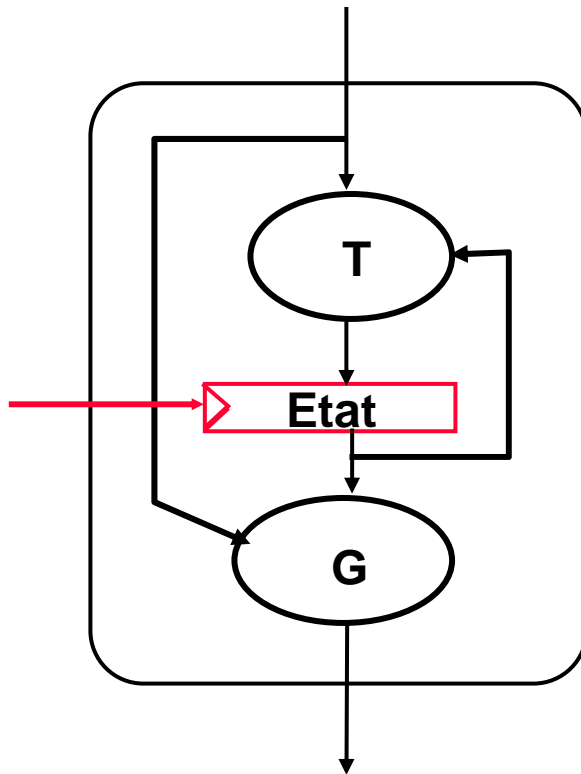

Cas général :

Automate de **Mealy**

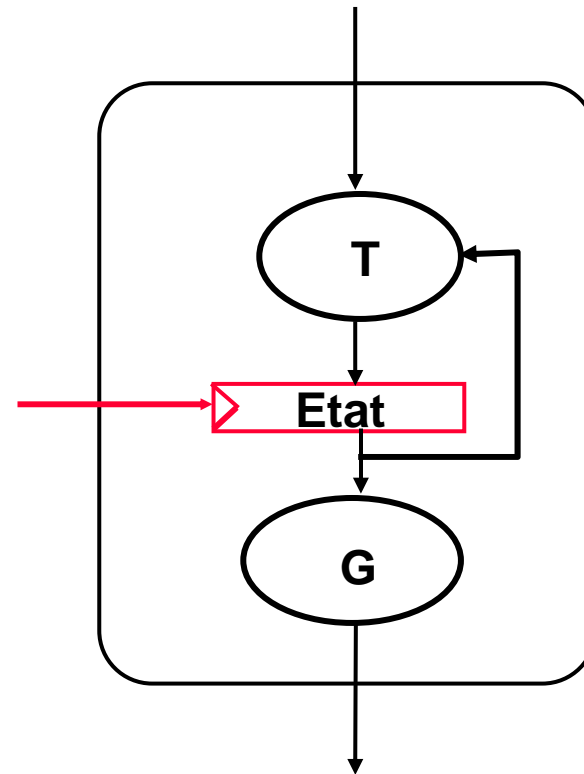

Cas particulier : La fonction de génération ne dépend que de l'état !


Automate de **Moore**

Représentation graphique d'un automate

- Les nœuds $\{i\}$ représentent les états
- Les arcs (i,j) représentent les transitions

Chaque arc (i,j) est étiqueté par une expression Booléenne $f_{i,j}$ ne dépendant que des signaux d'entrée, et définissant la condition de transition.

 Dans le cas d'un automate de Moore, les signaux de sortie ne dépendent que de l'état : chaque nœud est donc étiqueté par la valeur des signaux de sortie.



Automate déterministe

Pour qu'un automate possède un comportement déterministe, il faut respecter les conditions suivantes :

- Existence d'un mécanisme matériel d'**initialisation** permettant de forcer l'automate dans un état initial connu.
- Condition d'**orthogonalité** : pour tout état i , et pour toute configuration des entrées, il y a un seul état successeur de l'état i .


$$f_{i,j} \cdot f_{i,k} = 0 \quad \text{si } j \text{ différent de } k$$

- Condition de **complétude** : pour toute configuration des entrées, il y a toujours un état successeur de l'état i .


$$\sum_j f_{i,j} = 1$$

Automates communicants

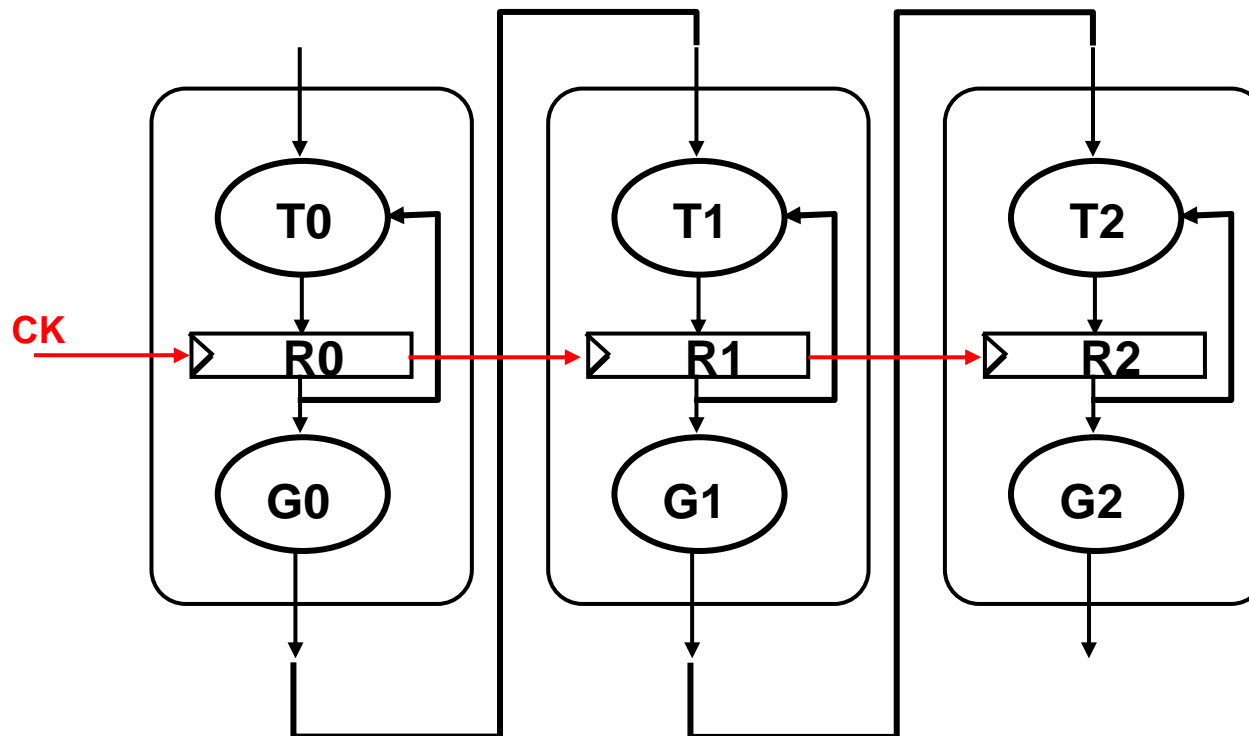Un système numérique synchrone est souvent conçu comme un ensemble d'automates fonctionnant en parallèle, et communiquant entre eux.



Inconvénient des Automates de mealy

 

Dans un automate de mealy,
Il existe une dépendance
combinatoire entre les entrées
et les sorties !

⇒ ceci introduit des chaînes
longues traversant plusieurs
composants.

Il devient impossible de
caractériser le comportement
temporel de chaque automate
indépendamment des autres.

Plan

- Principe des circuits numériques synchrones
- Opérateurs combinatoires
- Réalisation des éléments mémorisants
- Modèle des automates synchrones
- **Synthèse des automates**


Exemple : Détection d'une séquence

Problème à résoudre :


On cherche à réaliser un dispositif matériel possédant un seul bit d'entrée E et un seul bit de sortie S.

L'entrée E est échantillonnée à chaque cycle.

 La sortie S passe à 1 pendant un cycle chaque fois que l'entrée E a la valeur 1 pendant 3 cycles consécutifs.



1) construction du graphe de l'automate

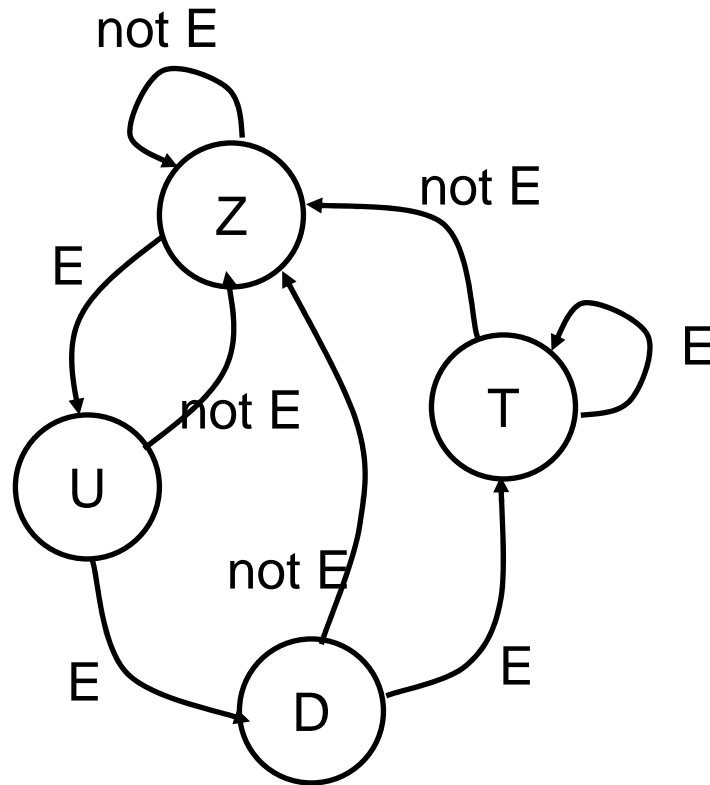

Signification des états :

- Z : le dernier bit reçu valait 0
- U : les 2 derniers bits reçus valaient 0,1
- D : les 3 derniers bits reçus valaient 0,1,1
- T : les 3 derniers bits reçus valaient 1,1,1

2) Choix du codage des états

Etat	R1	R0	X0	X1	X2	X3
« Z »	0	0	1	0	0	0
« U »	0	1	0	1	0	0
« D »	1	0	0	0	1	0
« T »	1	1	0	0	0	1

codage binaire
(sur 2 bits)

codage « one hot »
(un bit par état)

Dans la suite de l'exemple, on utilisera le codage binaire

3) Construction de la table de vérité

R1	R0	E	NR1	NR0	S
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	0
1	1	0	0	0	1
1	1	1	1	1	1

Fonction de transition :


$$NR1 = E \text{ and } (R1 \text{ or } R0)$$

$$NR0 = E \text{ and } (R1 \text{ or } (\text{not } R0))$$

Fonction de génération :

$$S = R1 \text{ and } R0$$

4/ Synthèse logique

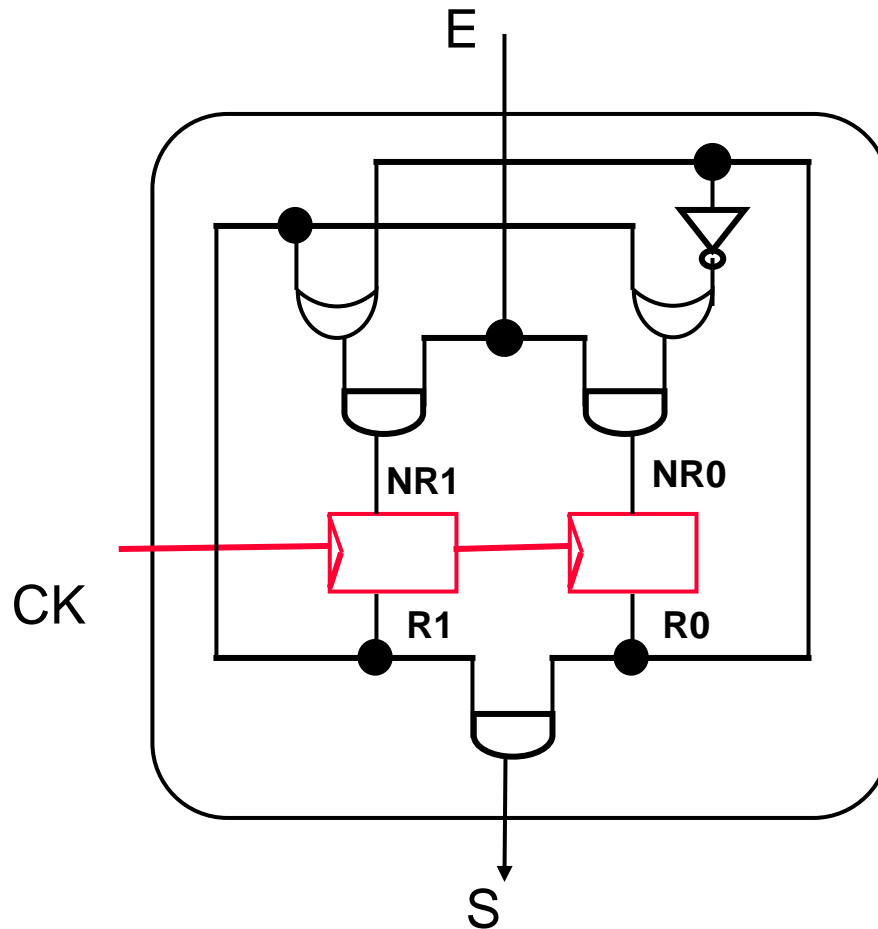

On traduit les expressions Booléennes représentant la fonction de transition et la fonction de génération en un schéma en portes.

Pour cet exemple, il faut 3 portes « and », 2 portes « or », un inverseur et 2 bascules « D ».

Généralisation

- Cette méthode de synthèse est systématique et a été automatisée dans des outils de CAO/VLSI.
- On peut générer le schéma en portes pour des automates possédant plusieurs centaines d'états.
- Le facteur limitant est la taille de la table de vérité dont la complexité est proportionnelle à 2^{n+p}
(n nombre de bits d'entrée, p nombre de bascules)