

Majeure de "Micro-Nano-Optoélectronique"

Cours : "Circuits électroniques"

Petite Classe n°1

Eléments de correction

1^{ère} partie : fonctionnement d'un inverseur CMOS

Objectif :

On se propose d'étudier le fonctionnement électronique statique d'un inverseur CMOS (montage simple à deux transistors complémentaires vu en cours) et de déterminer sa caractéristique $V_{out} = f(V_{in})$ ainsi que le courant consommé.

Introduction :

Soit un inverseur CMOS du type vu dans le cours :

 


Fig. 1 : Inverseur CMOS

Il utilise des transistors appariés en technologie $0,5 \mu\text{m}$ pour lesquels :

$$\mu_n C_{ox} = 100 \mu\text{A} / \text{V}^2 ; (W/L)_n = 2 \mu\text{m} / 1 \mu\text{m} ; |V_{Tn}| = 0,8 \text{ V} \quad V_{DD} = 3,3 \text{ V}$$

Dire que les deux transistors sont appariés signifie :

$$V_{Tn} = -V_{Tp} \quad \text{on notera } V_T \text{ la valeur positive de } V_{Tn} \text{ qui vaut : } V_T = 0,8 \text{ V}$$

$$k_n = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} = k_p = \mu_p C_{ox} \frac{W}{L} \quad \text{et ils valent : } k = 200 \mu\text{A} / \text{V}^2$$

Rappel de l'allure des caractéristiques d'un autre transistor NMOS vu en cours :

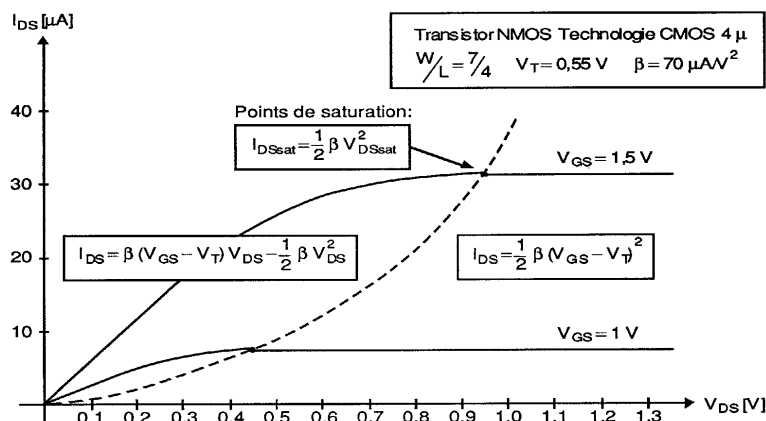


Fig. 2 : Allure des caractéristiques d'un transistor NMOS

On rappelle les équations statiques du transistor NMOS ($V_{DS} > 0$ et $V_T > 0$) :


- régime bloqué pour $V_{GS} \leq V_T$: $I_D = 0$
- régime "résistif" pour $V_{DS} < V_{GS} - V_T$: $I_D = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} \left[(V_{GS} - V_T)V_{DS} - \frac{1}{2}V_{DS}^2 \right]$
- régime saturé pour $V_{DS} \geq V_{GS} - V_T$: $I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_T)^2$

Et les équations statiques du transistor PMOS ($V_{DS} < 0$ et $V_T < 0$) :

- régime bloqué pour $V_{GS} > V_T$: $I_D = 0$
- régime "résistif" pour $V_{DS} > V_{GS} - V_T$: $I_D = \mu_p C_{ox} \frac{W}{L} \left[(V_{GS} - V_T)V_{DS} - \frac{1}{2}V_{DS}^2 \right]$
- régime saturé pour $V_{DS} \leq V_{GS} - V_T$: $I_D = \frac{1}{2} \mu_p C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_T)^2$

Caractéristique de transfert

Construire la représentation graphique de la courbe $V_{out} = f(V_{in})$ de l'inverseur CMOS, en déterminant les points caractéristiques de la façon suivante :

 Fig. 3 : Définition de V_{ob} , V_{oh} , V_{ib} , V_{ih}

- ✎ Calculer les valeurs des deux tensions de sortie V_{ol} et V_{oh} ,
- ✎ Calculer les valeurs des deux tensions d'entrée V_{il} et V_{ih} ,
- ✎ Calculer les marges de bruit NM_l et NM_h (on définira ces grandeurs au cours de la PC), ainsi que V_m pour lequel $V_{out} = V_{in}$.

Il faut analyser le comportement de chacun des transistors en fonction de leur tension commune de Gate = V_{in}

Le montage en série implique :

$$\begin{array}{lll} V_{GSn} = V_{in} & V_{GSp} = -(V_{DD} - V_{in}) & \\ V_{DSn} = V_{out} & V_{DSp} = -(V_{DD} - V_{out}) & I_{Dn} = I_{Dp} \end{array}$$

Commençons par deux cas simples :

1) $V_{in} < V_T = 0,8 V \rightarrow$ le NMOS est bloqué
 $V_{GS_p} < -(V_{DD}-V_T) = -2,5 V < V_{Tp} = -0,8 V$
 Le PMOS est donc conducteur
 Leur courant commun I_D est ≈ 0
 Donc $V_{DS_p} = 0$ (mode résistif) et $V_{out} = V_{DD}$
 Donc V_{oh} , qui est la tension de sortie lorsque $V_{in} = 0$, vaut : $V_{oh} = V_{DD}$

2) $V_{in} > (V_{DD} - V_T) = 2,5 V \rightarrow$ le NMOS est conducteur
 $V_{GS_p} > -V_T$ le PMOS est bloqué
 Leur courant commun I_D est ≈ 0
 Donc $V_{DS_n} = 0$ (mode résistif) et $V_{out} = 0$
 Donc V_{ol} , qui est la tension de sortie lorsque $V_{in} = V_{DD}$, vaut : $V_{ol} = 0$

Plus généralement, on peut analyser les modes de fonctionnement de chacun des transistors dans le plan (V_{in}, V_{out}) :

Le NMOS est saturé si
 $V_{GS_n} = V_{in} > V_T$
 et $V_{GD_n} \leq V_{Tn}$ soit encore $V_{GS_n} - V_{DS_n} \leq V_{Tn}$
 $-V_{DS_n} \leq V_T - V_{GS_n}$
 $V_{DS_n} \geq V_{GS_n} - V_{Tn}$
 $V_{out} \geq V_{in} - V_{Tn}$
 De manière plus directe on peut aussi écrire $V_{in} - V_{out} > V_{Tn}$ soit $V_{out} > V_{in} - V_{Tn}$.

Le PMOS est saturé si
 $V_{GS_p} < V_{Tp} \leftrightarrow V_{in} < V_{DD} + V_{Tp} = V_{DD} - V_T$
 et $V_{GD_p} \geq V_{Tp}$ soit encore $V_{GS_p} - V_{DS_p} \geq V_{Tn}$
 $-V_{DS_p} \geq V_{Tp} - V_{GS_p}$
 $V_{DS_p} \leq V_{GS_p} - V_{Tp}$
 $V_{out} \leq V_{in} + V_{Tp}$
 De manière plus directe on peut aussi écrire $V_{in} - V_{out} > -V_{Tp}$ soit $V_{out} < V_{in} + V_{Tp}$

Les régions correspondantes du plan (V_{in}, V_{out}) sont hachurées dans la figure 4 :

 


Fig. 4 : Régimes de fonctionnement de l'inverseur CMOS

On y distingue 5 régions étiquetées A, B, C, D, et E dont les régimes sont décrits dans la table 1 :

Region	V_{in}	V_{out}	nMOS	pMOS
A	$< V_{T0,n}$	V_{OH}	cut-off	linear
B	V_{IL}	high $\approx V_{OH}$	saturation	linear
C	V_{ih}	V_{th}	saturation	saturation
D	V_{IH}	low $\approx V_{OL}$	linear	saturation
E	$> (V_{DD} + V_{T0,p})$	V_{OL}	linear	cut-off

Table 1 : Régimes de fonctionnement de l'inverseur CMOS

Les points V_{il} et V_{ih} correspondent à la relation $\frac{dV_{out}}{dV_{in}} = -1$

Pour V_{il} (région B) le NMOS est en saturation, et le PMOS est en régime résistif (noté linéaire dans le tableau).

La relation $I_{Dn} = I_{Dp}$ se traduit par :

$$I_{Dn} = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{Tn})^2 = I_{Dp} = \mu_p C_{ox} \frac{W}{L} \left[(V_{GS} - V_{Tp}) V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2 \right]$$

qui peut se réécrire en :

$$(V_{in} - V_T)^2 = 2(V_{in} - V_{DD} + V_T)(V_{out} - V_{DD}) - (V_{out} - V_{DD})^2 \quad (\text{Equ 1})$$

En dérivant par rapport à V_{in} , il vient :

$$V_{in} - V_T = (V_{in} - V_{DD} + V_T) \frac{dV_{out}}{dV_{in}} + (V_{out} - V_{DD}) - (V_{out} - V_{DD}) \frac{dV_{out}}{dV_{in}}$$

En imposant $\frac{dV_{out}}{dV_{in}} = -1$ au point $V_{in} = V_{il}$, on obtient :

$$V_{il} - V_T = 2V_{out} - V_{il} - V_T - V_{DD}$$

$$d'où : V_{in} = V_{out} - \frac{V_{DD}}{2} \quad (\text{Equ 2})$$

En résolvant le système des équations (1) et (2), on obtient :

$$V_{il} = \frac{1}{8} (3V_{DD} + 2V_T) \quad \text{soit : } V_{il} = 1/8 * (9,9 + 1,6) = 1,44 \text{ V}$$

De même pour le point V_{ih} (région D) le NMOS est en régime résistif (noté linéaire dans le tableau), et le PMOS est en saturation.

La relation $I_{Dn} = I_{Dp}$ se traduit par :

$$I_{Dn} = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} \left[(V_{GSn} - V_{Tn}) V_{DSn} - \frac{1}{2} V_{DSn}^2 \right] = I_{Dp} = \frac{1}{2} \mu_p C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GSp} - V_{Tp})^2$$

qui peut se réécrire en :

$$(V_{in} + V_T - V_{DD})^2 = 2V_{out} (V_{in} - V_T) - V_{out}^2 \quad (\text{Equ 3})$$

En dérivant par rapport à V_{in} , il vient :

$$(V_{in} + V_T - V_{DD}) = \frac{dV_{out}}{dV_{in}} (V_{in} - V_T) + V_{out} - V_{out} \frac{dV_{out}}{dV_{in}}$$

En imposant $\frac{dV_{out}}{dV_{in}} = -1$ au point $V_{in} = V_{ih}$, on obtient :

$$V_{out} = V_{in} - \frac{V_{DD}}{2} \quad (\text{Equ 4})$$

En résolvant le système des équations (3) et (4), on obtient :

$$V_{ih} = \frac{1}{8}(5V_{DD} - 2V_T) \quad \text{soit : } V_{ih} = 1/8 * (16,5 - 1,6) = 1,86 \text{ V}$$

Les marges de bruit NM_l et NM_h sont les suivantes :

$$NM_l = V_{il} - V_{ol} = 1,44 - 0 = 1,44 \text{ V}$$




$$NM_h = V_{oh} - V_{ih} = 3,3 - 1,86 = 1,44 \text{ V}$$

Le point V_m pour lequel $V_{out} = V_{in}$ peut en général se calculer de façon similaire à V_{il} et V_{ih} en combinant les caractéristiques des deux transistors en saturation dans la région C.

Dans ce modèle idéal lorsque les 2 transistors sont saturés les courants sont incompatibles → On traverse instantanément la zone C dont le segment est vertical. En réalité le courant de saturation dépend légèrement de V_D et le système d'équation peut être résolu dans la zone C dont la représentation n'est plus exactement verticale

Mais comme l'énoncé précise que les transistors sont appairés, le problème est complètement symétrique et $V_m = V_{DD}/2 = 1,65 \text{ V}$

Courant consommé

-  Déterminer le courant I_{max} consommé sur l'alimentation lorsque $V_{in} = V_{out} = V_m$ et la puissance dissipée correspondante.
-  Pour quelles tensions d'entrée, ce courant vaut-il 1/2 de I_{max} , ou bien 1/10 de I_{max} ?
-  A partir de quelles tensions d'entrée le courant consommé est-il nul ?

Le courant consommé dans les régions A et E est nul (avantage du CMOS qui ne consomme rien en position normale, mais seulement au cours des commutations).

Le courant est maximum au point V_m pour lequel les deux MOS sont saturés (région C)

$$\text{Comme pour un NMOS saturé : } I_{Dn} = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GSn} - V_{Tn})^2$$

$$\text{On en déduit : } I_{max} = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_m - V_T)^2 = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} \left(\frac{V_{DD}}{2} - V_T \right)^2$$

avec comme valeur numérique :

$$I_{max} = 100 \mu A (3,3/2 - 0,8)^2 = 72,25 \mu A$$

La puissance totale dissipée est alors $V_{DD} I_{max} = 3,3 \cdot 72,5 = 239 \mu W$

N.B. : cette faible puissance n'est normalement dissipée que pendant un très bref instant (de quelque 100 ps) lors d'une commutation. L'énergie correspondant à cette commutation est donc très faible.

Pour le courant $I_{max}/2$, on est dans la région B ou la région D : un MOS est en mode résistif et l'autre est saturé.

Pour la région B, NMOS saturé le courant vaut :

$$I_{Dn} = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GSn} - V_{Tn})^2 = I_{max}/2 = \frac{1}{4} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} \left(\frac{V_{DD}}{2} - V_T \right)^2$$

Comme $V_{GS} = V_{in}$, le point $V_{1/2}$ correspondant à $I_{max}/2$ vérifie :

$$V_{1/2} (B) = \frac{V_{DD}}{2\sqrt{2}} + V_T \frac{(\sqrt{2}-1)}{\sqrt{2}} = 1,40 V$$

Par symétrie, le point de la région D vérifie :

$$V_{1/2} (D) = V_{DD} - V_{1/2} (B) = \frac{V_{DD}(2\sqrt{2}-1)}{2\sqrt{2}} - V_T \frac{(\sqrt{2}-1)}{\sqrt{2}} = 1,90 V$$

Pour le courant $I_{max}/10$, les mêmes équations s'appliquent en remplaçant le facteur 2 par le facteur 10, et on trouve :

$$V_{1/10} (B) = 1,07 V$$

$$V_{1/10} (D) = 2,23 V$$

Comme indiqué au début, le courant sera nul dans les régions A et E dont les tensions limites valent :


$$V_{A-B} = V_T = 0,8V$$

$$V_{D-E} = V_{DD} - V_T = 2,5V$$

Addendum

Autre représentation de la caractéristique de transfert d'un inverseur CMOS symétrique :

 Les lettres A, B, C, et D représentent ici les points limites et non plus les régions



3^{ème} Partie : Réalisation CMOS d'une fonction booléenne

Objectif :

Réaliser en utilisant les principes des réseaux de conduction un circuit statique réalisant une fonction booléenne S à trois entrées (A, B, C) dont la table de vérité est donnée par :

A	0	1	0	1	0	1	0	1
B	0	0	1	1	0	0	1	1
C	0	0	0	0	1	1	1	1
S	0	0	0	1	0	1	1	1

Méthodologie de synthèse


✎ Exprimer S sous forme d'une fonction booléenne $S = f(A, B, C)$.

La fonction S est vraie pour 4 états différents des entrées

$S = ABC\bar{C} + \bar{A}BC + \bar{A}\bar{B}C + ABC$ ce qui est équivalent à $S = ABC\bar{C} + ABC + \bar{A}BC + \bar{A}\bar{B}C + ABC$
que l'on factorise $S = AB.(C + \bar{C}) + C(\bar{A}\bar{B} + \bar{A}B + AB)$ ce qui se simplifie par

$$S = AB + C(A + B)$$

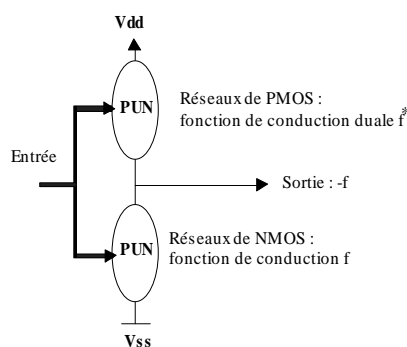
✎ Réaliser sous forme de réseaux de conduction la fonction duale \bar{S} .
On rappelle le schéma de principe donné en cours :




On part donc de la fonction duale de la précédente $\bar{S} = \overline{AB + C(A + B)}$

On réalise le réseau de NMOS qui doit imposer la sortie à V_{ss} quand les entrées sont vraies (« 1 » ou V_{dd})

 
On rappelle qu'un NMOS utilisé dans un circuit logique est, en première approximation, un interrupteur fermé quand la grille est à V_{dd} .



 
Le réseau de PMOS est obtenu directement par dualité



Globalement on obtient la porte suivante

 

 Réaliser la fonction S sous forme de réseaux de conduction.

$\bar{S} = \overline{AB + C(A + B)}$ que l'on réécrit grâce au théorème de De Morgan

$$\bar{S} = \overline{AB + C(A + B)} = \overline{AB} \cdot \overline{C(A + B)} = (\bar{A} + \bar{B}) \cdot (\bar{C} + \overline{AB})$$

En utilisant l'approche précédente il faudra au préalable disposer de \bar{A} , \bar{B} et de \bar{C} soit trois inverseurs donc 6 transistors supplémentaires. Il est donc logique de garder la structure précédente et de rajouter un inverseur final.

